



逢甲大學學生報告 *ePaper*

電阻、電容與電感之電路其電腦解析

The Computer Analysis of the Resistance, Capacitance
and Inductance in the Circuit

作者：李兆文

系級：自動控制工程學系一年級

學號：D0120754

開課老師：林宸生老師

課程名稱：電路學(一)

開課系所：自動控制工程學系

開課學年：101 學年度 第二學期



中文摘要

本次報告主要的重點是利用 Excel 與 MATLAB 軟體進行 RC、RL 及 LC 公式的探討、解析與作圖，並說明其方法。通過 Excel 與 MATLAB 這兩種軟體在做分析圖形是有些許的不同，但分析出的圖形是一致的。還可瞭解在直流暫態中 RC 與 RL 的充電及放電的 V_R 、 V_C 、 V_L 和 i 的圖表與圖形。在這些數據中，並在每個圖形之前，都設座號 8 來做些變化，如果把座號更換，其值與圖形就會有所不同，如果想把圖拉回理想狀態的話，必須更改時間(變數)的值，以讓圖型恢復理想的模樣，且可發現每個元件對直流暫態對電路的重要性。

接著在 LC 串聯電路中，用複數方式把主要頻率對阻抗的影響進行分析。再利用 X_C 、 X_L 及 Z 對 ω 的影響與 ω 對 f 的影響經由 Excel 分析，再利用 MATLAB 的圖形加以分析，得出了不論 R 與 C 是串聯或並聯，其等效阻抗的虛數部份恆為負值；不論 R 與 L 是串聯或並聯，其等效阻抗的虛數部份恆為正。

關鍵字：電阻、電容、電感、電腦解析、直流暫態

Abstract

The main focus of this report is to use Excel and MATLAB software to analyze and plot the response curve with RC, RL and LC circuit formula. The graphics of the simulation of Excel and MATLAB software are slightly different, but all the analysis is consistent with the graphics. As well as to the DC transient for RC and RL, the charging and discharging of the VR, Vc , VL and i are obtained. Then, in the LC series circuit, the plural form of the main frequency analysis of the impact on the impedance is also discussed.

Keyword : Resistance, Capacitance, Inductance, Analysis

目 次

1. RC 充電可由下面的公式探討：.....	6
1.1. 電容器充電電壓.....	6
1.2. 電阻器端電壓.....	8
1.3. 充電電流.....	9
2. RC 放電可由下面的公式探討：.....	10
2.1. 電容器放電電壓.....	10
2.2. 電阻器端電壓.....	11
2.3. 放電電流.....	13
3. RL 充電可由下面的公式探討：.....	14
3.1. 電感器充電電壓.....	14
3.2. 電阻器端電壓.....	16
3.3. 充電電流.....	17
4. RL 放電可由下面的公式探討：.....	19
4.1. 電感器放電電壓.....	19
4.2. 電阻器端電壓.....	21
4.3. 放電電流.....	22
5. L-C 串聯電路可由下面的公式探討：.....	25

圖目錄

圖(1) RC 充電電容電壓.....	7
圖(2) RC 充電電阻器端電壓.....	8
圖(3) RC 充電電流.....	9
圖(4) RC 放電電容電壓.....	11
圖(5) RC 放電電阻器端電壓.....	12
圖(6) RC 放電電流.....	13
圖(7) RL 充電電感電壓.....	15
圖(8) RL 充電電阻器端電壓.....	17
圖(9) RL 充電電流.....	18
圖(10) RL 放電電感電壓.....	20
圖(11) RL 放電電阻器端電壓.....	22
圖(12) RL 放電電流.....	23
圖(13) LC 串聯電路的阻抗-頻率曲線圖.....	26
圖(14) X_C 與 Z 放大圖.....	27

表目錄

表(1)	RC 充電的 xy 軸座標之 Vc 數值設定.....	6
表(2)	RC 充電的 xy 軸座標之 VR 的數值設定.....	8
表(3)	RC 充電的 xy 軸座標之 i 的數值設定.....	9
表(4)	RC 放電的 xy 軸座標之 Vc 數值設定.....	10
表(5)	RC 放電的 xy 軸座標 VR 的數值設定.....	11
表(6)	RC 放電的 xy 軸座標之 i 的數值設定.....	13
表(7)	RL 充電的 xy 軸座標之 VL 的數值設定.....	14
表(8)	RL 充電的 xy 軸座標之 VR 的數值設定.....	16
表(9)	RL 充電的 xy 軸座標之 i 的數值設定.....	17
表(10)	RL 放電的 xy 軸座標之 VL 的數值設定.....	19
表(11)	RL 放電的 xy 軸座標之 VR 的數值設定.....	21
表(12)	RL 放電的 xy 軸座標之 i 的數值設定.....	22
表(13)	L-C 串聯電路的 xy 軸之數值設定.....	25

1. RC 充電可由下面的公式探討：

電容器充電電壓 $V_C(t) = E - V_R(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ 伏特

電阻器端電壓 $V_R(t) = i(t) \cdot R = E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ 伏特

充電電流 $i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ 安培

時間常數 $\tau = RC$ 秒

時間常數 $\tau \rightarrow$ 設成時間(t)為變數 x

 運用以下設定來進行 E , R , C 值的設定。

$$E=100-(座號*1)=100-8=92$$

$$R=100+(座號*1)=100+8=108$$

$$C=0.1+(座號*0.01)=0.1+0.08=0.18$$

1.1. 電容器充電電壓

運用以上公式導出下列數值來進行分析：

先運用 Excel 來設計變數 x (時間)大小以推出合理和圖形，再運用 MATLAB 來進行繪圖時，取分點有些許不用，Excel 為 0.05-73.55 以間距 0.75 來去分點進行分析，而 MATLAB 是 0.05-73.55 之間，取了 0.05 與 73.55 再取兩數之間的 98 個值來作分點進行分析，這就是利用 Excel 與 MATLAB 之間的作圖的些許(值)不同。

表(1) RC 充電的 xy 軸座標之 V_C 數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)


設定間距為 0.75

設定 x 為變數 t (時間)，並取 100 的數值來進行分析

x 軸為 t (時間)	y 軸為 V_C
0.05	0.236321473
0.8	3.709164529
1.55	7.050576074
2.3	10.2655302
3.05	13.35881276
...	...
73.55	89.90751498

Vc 的 MATLAB 程式
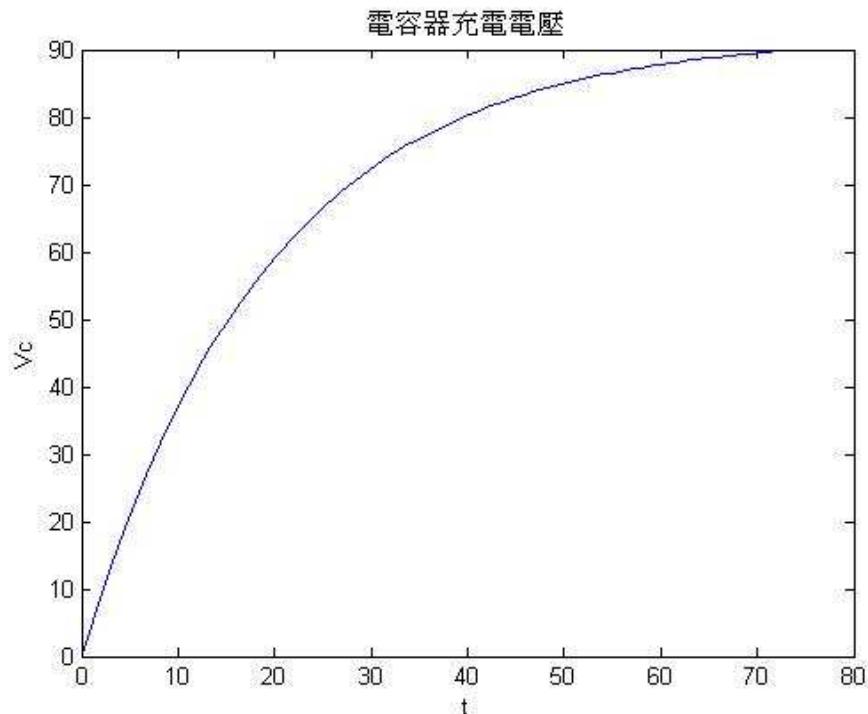
```
x=linspace(0.05,73.55,100); %設x軸的變數(0.05-73.55之間分取100個點)來作圖  
c=(100-8)*(1-(exp((-1*x)/((100+8)*(0.1+0.08))))); %運用x的變數代入該Vc公式  
plot(x,c); %進行二維平面描點作圖  
title('電容器充電電壓'); %圖形的標題  
xlabel('t'); % x軸的說明  
ylabel('Vc'); % y軸的說明
```



圖(1) RC 充電電容電壓

1.2. 電阻器端電壓

表(2) RC 充電的 xy 軸座標之 VR 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

x 軸為 t (時間)	y 軸為 VR
0.05	91.76367853
0.8	88.9984794
1.55	85.40356447
2.3	81.9538589
3.05	78.64349727
...	...
73.55	1.630960389

設定間距為 0.75


設定 x 為變數 t(時
間), 并取 100 的數
值來進行分析

VR 的 MATLAB 程式

```

x=linspace(0.05,73.55,100); %設x軸的變數（0.05-73.55之間分取100個點）來作圖
R=(100-8)*(exp((-1*x)/((100+8)*(0.1+0.08)))); %運用x的變數代入該VR公式
plot(x,R); %進行二維平面描點作圖
title('電阻器端電壓'); %圖形的標題
xlabel('t'); % x 軸的說明
ylabel('VR'); % y 軸的說明

```

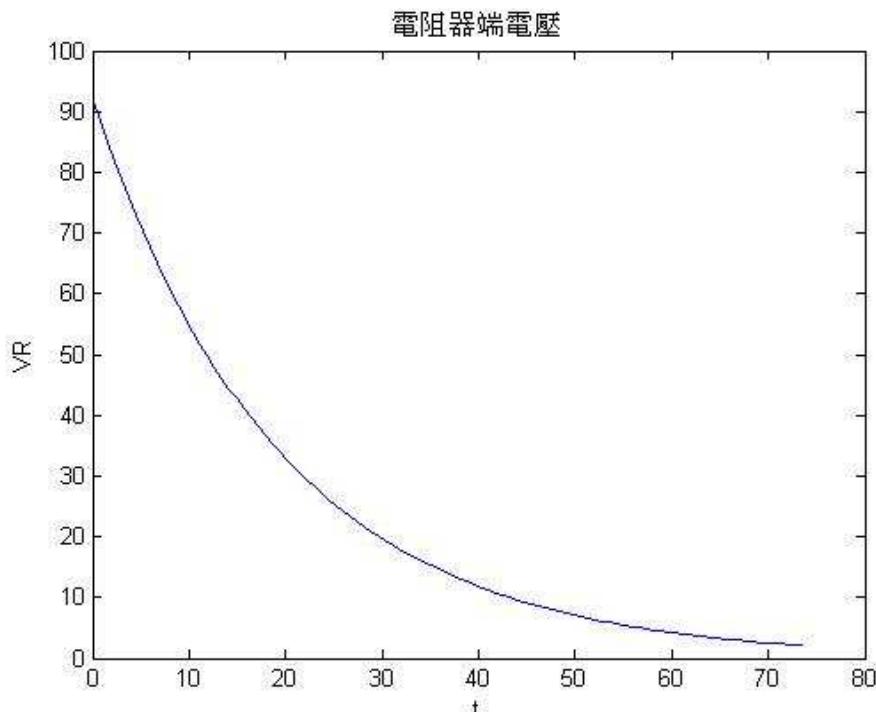

圖(2) RC 充電電阻器端電壓

1.3. 充電電流

表(3) RC 充電的 xy 軸座標之 i 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

	x 軸為 t (時間)	y 軸為 i
設定間距為 0.75	0.05	0.84966369
	0.8	0.817507736
	1.55	0.78656874
	2.3	0.756800646
	3.05	0.728159141


	73.55	0.019374861

i 的 MATLAB 程式

```

x=linspace(0.05,73.55,100);%設 x 軸的變數(0.05-73.55 之間分取 100 個點)來作圖
i=((100-8)/(100+8))*exp((-1*x)/((100+8)*(0.1+0.08))); %運用 x 的變數代
                                                               該入 i 公式
plot(x,i);          %進行二維平面描點作圖
title('充電電流'); %圖形的標題
xlabel('t');         % x 軸的說明
ylabel('i');         % y 軸的說明

```

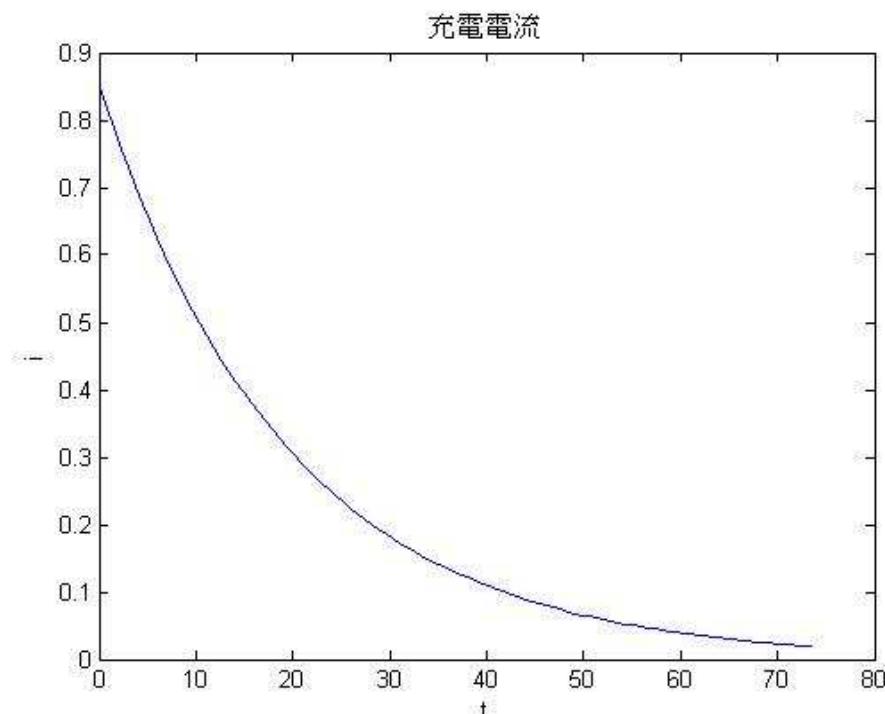

圖(3) RC 充電電流

2. RC 放電可由下面的公式探討：

電容器放電電壓 $V_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ 伏特

電阻器端電壓 $V_R(t) = -V_C(t) = -E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ 伏特

放電電流 $i(t) = \frac{V_R(t)}{R} = -E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ 安培

時間常數 $\tau = RC$ 秒

時間常數 $\tau \rightarrow$ 設成時間(t)為變數 x

運用以下設定來進行 E , R , C 值的設定。

$$E=100-(座號*1)=100-8=92$$

$$R=100+(座號*1)=100+8=108$$

$$C=0.1+(座號*0.01)=0.18$$

2.1. 電容器放電電壓

運用以上公式導出下列數值來進行分析：

先運用 Excel 來設計變數 x (時間)大小以推出合理和圖形，再運用 MATLAB 來進行繪圖時，取分點有些許不用，Excel 為 0.05-73.55 以間距 0.75 來去分點進行分析，而 MATLAB 是 0.05-73.55 之間，取了 0.05 與 73.55 再取兩數之間的 98 個值來作分點進行分析，這就是利用 Excel 與 MATLAB 之間的作圖的些許(值)不同。

表(4) RC 放電的 xy 軸座標之 V_C 數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

x 軸為 t (時間)	y 軸為 V_C
0.05	91.76367853
0.8	88.29083547
1.55	84.94942393
2.3	81.7344698
3.05	78.64118724
...	...
73.55	2.092485017

設定間距為 0.75


設定 x 為變數 t (時間)，並取 100 的數值來進行分析

Vc的MATLAB程式

```

x=linspace(0.05,73.55,100); %設x軸的變數(0.05-73.55之間分取100個點)來作圖
c=(100-8)*(exp((-1*x)/((100+8)*(0.1+0.08)))); %運用x的變數代入該Vc公式
plot(x,c); %進行二維平面描點作圖
title('電容器放電電壓'); %圖形的標題
xlabel('t'); % x 軸的說明
ylabel('Vc'); % y 軸的說明

```

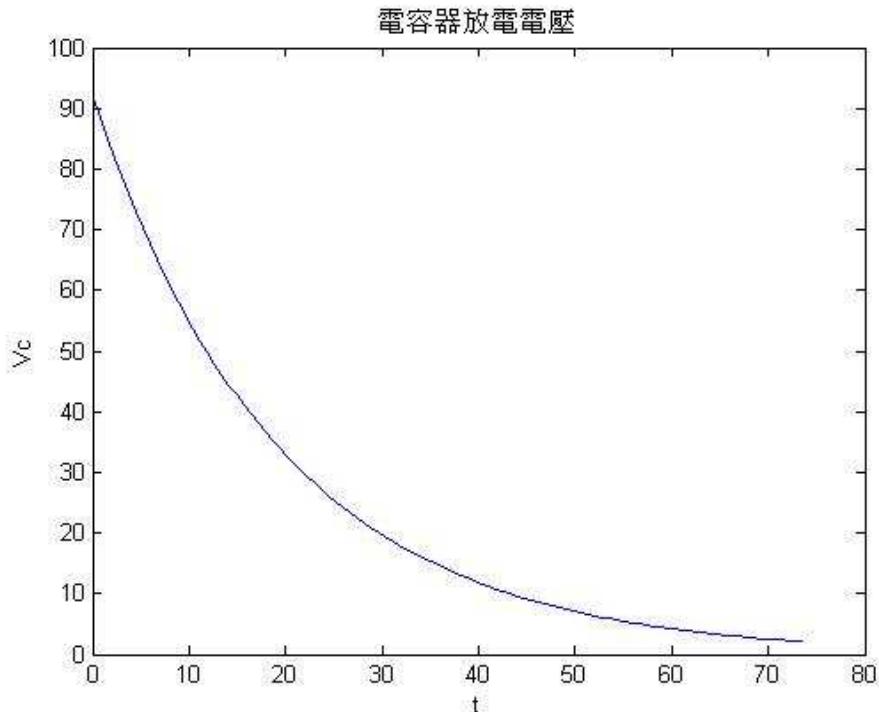

圖(4) RC 放電電容電壓

2.2. 電阻器端電壓

表(5) RC 放電的 xy 軸座標 VR 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)


設定間距為 0.75

設定 x 為變數 t(時間), 并取 100 的數值來進行分析

x 軸為 t (時間)	y 軸為 VR
0.05	-91.76367853
0.8	-88.29083547
1.55	-84.94942393
2.3	-81.7344698
3.05	-78.64118724
...	...
73.55	-2.092485017

VR 的 MATLAB 程式
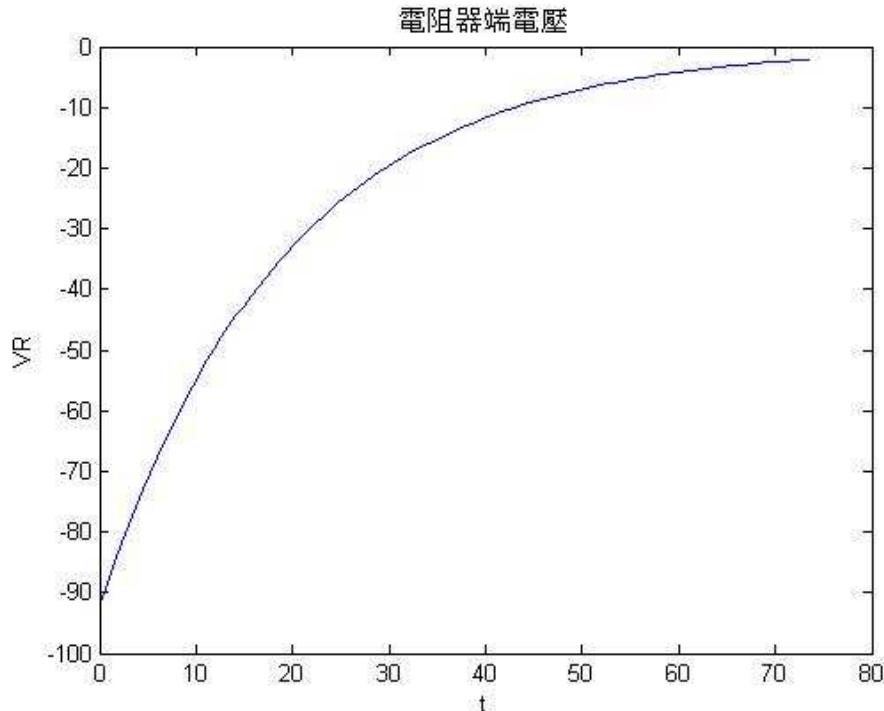
```
x=linspace(0.05,73.55,100); %設 x 軸的變數(0.05-73.55 之間分取 100 個點) 來  
作圖  
R=(((-1)*(100-8))*exp((-1*x)/((100+8)*(0.1+0.08)))); %運用 x 的變數代  
入該 VR 公式  
plot(x,R); %進行二維平面描點作圖  
title('電阻器端電壓'); % 圖形的標題  
xlabel('t'); % x 軸的說明  
ylabel('VR'); % y軸的說明
```



圖(5) RC 放電電阻器端電壓

2.3. 放電電流

表(6) RC 放電的 xy 軸座標之 i 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

x 軸為 t (時間)	y 軸為 i
0.05	-0.84966369
0.8	-0.817507736
1.55	-0.78656874
2.3	-0.756800646
3.05	-0.728159141
...	...
73.55	-0.019374861


設定間距為 0.75
設定 x 為變數 t(時間), 并取 100 的數值來進行分析

i的MATLAB程式

```

x=linspace(0.05,73.55,100); %設x軸的變數(0.05-73.55之間分取100個點)來作圖
i=(-(-1)*((100-8)/(100+8)))*(exp((-1*x)/((100+8)*(0.1+0.08)))); %運用x
                                                               的變數代入該 i 公式
plot(x,i); %進行二維平面描點作圖
title('放電電流'); %圖形的標題
xlabel('t'); % x 軸的說明
ylabel('i'); % y 軸的說明

```

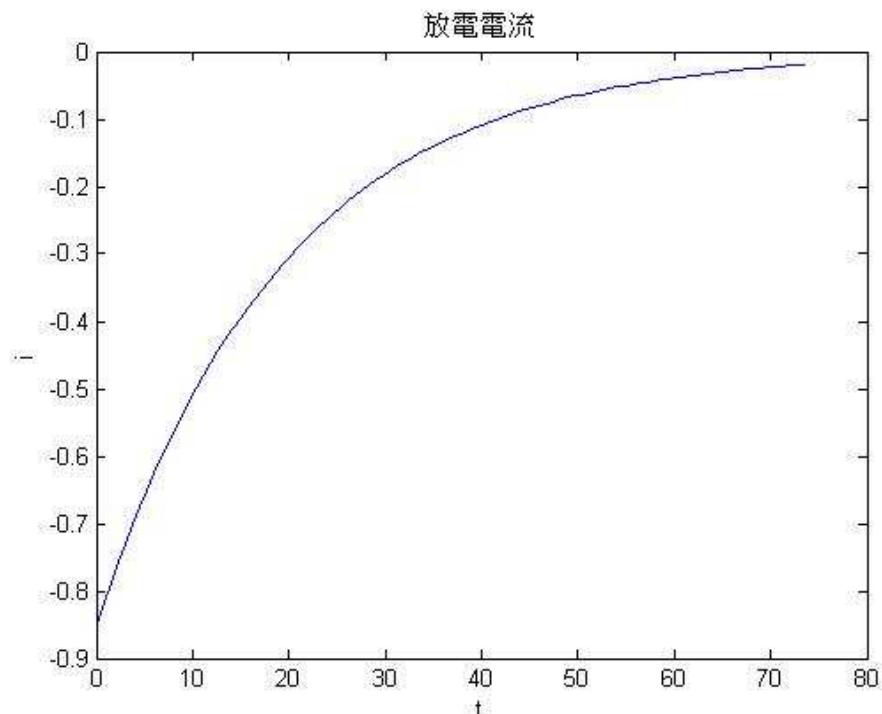

圖(6) RC 放電電流

3. RL 充電可由下面的公式探討之：

$$\text{電感器充電電壓 } V_L(t) = E - V_R(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{L/R}} \text{ 伏特}$$

$$\text{電阻器端電壓 } V_R(t) = i(t) \cdot R = E \cdot (1 - e^{-\frac{t}{L/R}}) \text{ 伏特}$$

$$\text{充電電流 } i(t) = \frac{E}{R} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{L/R}}) \text{ 安培}$$

時間常數 $\tau = RC$ 秒

時間常數 $\tau \rightarrow$ 設成時間(t)為變數 x

 運用以下設定來進行 E , R , C 值的設定。

$$E=100-(座號*1)=100-8=92$$

$$R=100+(座號*1)=100+8=108$$

$$L=1+(座號*0.01)=1.08$$

3.1. 電感器充電電壓

運用以上公式導出下列數值來進行分析：

先運用 Excel 來設計變數 x (時間)大小以推出合理和圖形，再運用 MATLAB 來進行繪圖時，取分點有些許不用，Excel 為 0.05-387.15 以間距 3.95 來去分點進行分析，而 MATLAB 是 0.05-387.15 之間，取了 0.05 與 387.15 再取兩數之間的 98 個值來作分點進行分析，這就是利用 Excel 與 MATLAB 之間的作圖的些許(值)不同。

表(7) RL 充電的 xy 軸座標之 V_L 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)


x 軸為 t (時間)	y 軸為 V_L
0.05	91.96057087
4	88.8984782
7.95	85.93834674
11.9	83.07678141
15.85	80.31050016
...	...
387.15	3.3287649

設定間距為 3.95

設定 x 為變數 t (時間)，並取 100 的數值來進行分析

VL 的 MATLAB 程式
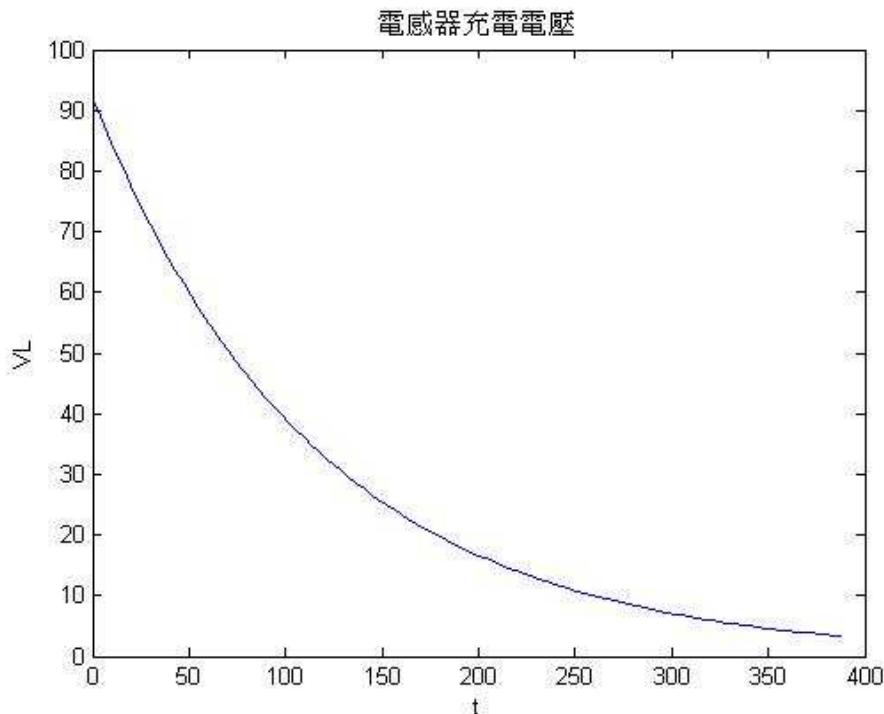
```
x=linspace(0.05,387.15,100);%設 x 軸的變數(0.05-387.15 之間分取 100 個點)
來作圖
L=((100-8))*(exp(-1*((x/(1+(8*0.01)))/(100+(8*1))))); %運用 x 的變數代入該 VL 公式
plot(x,L); %進行二維平面描點作圖
title('電感器充電電壓'); % 圖形的標題
xlabel('t'); % x 軸的說明
ylabel('VL'); % y 軸的說明
```



圖(7) RL 充電電感電壓

3.2. 電阻器端電壓


表(8) RL 充電的 xy 軸座標之 VR 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

x 軸為 t(時間)	y 軸為 VR
0.05	0.039429134
4	3.101521802
7.95	6.061653256
11.9	8.923218588
15.85	11.68949984
...	...
387.15	88.6712351

設定間距為 3.95
設定 x 為變數 t(時間), 并取 100 的數值來進行分析

VR 的 MATLAB 程式
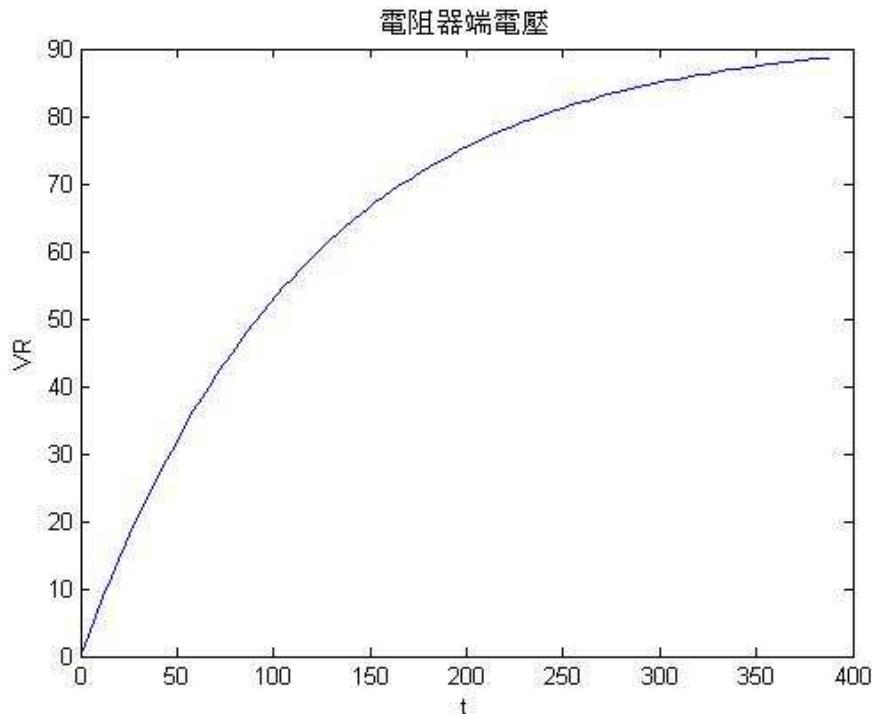
```
x=linspace(0.05,387.15,100); %設 x 軸的變數 (0.05-387.15 之間分取 100 個點)
來作圖
R=(100-8)*(1-(exp(-1*((x/(1+(8*0.01)))/(100+(8*1)))))); %運用 x 的變數代
該 VR 公式
plot(x,R); %進行二維平面描點作圖
title('電阻器端電壓'); %圖形的標題
xlabel('t'); % x 軸的說明
ylabel('VR'); % y 軸的說明
```



圖(8) RL 充電電阻器端電壓

3.3. 充電電流

表(9) RL 充電的 xy 軸座標之 i 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)


設定間距為 3.95

設定 x 為變數 t(時間), 并取 100 的數值來進行分析

x 軸為 t (時間)	y 軸為 i
0.05	0.000425819
4	0.033401589
7.95	0.065100205
11.9	0.095571133
15.85	0.12486192
...	...
387.15	0.834110244

i 的 MATLAB 程式：
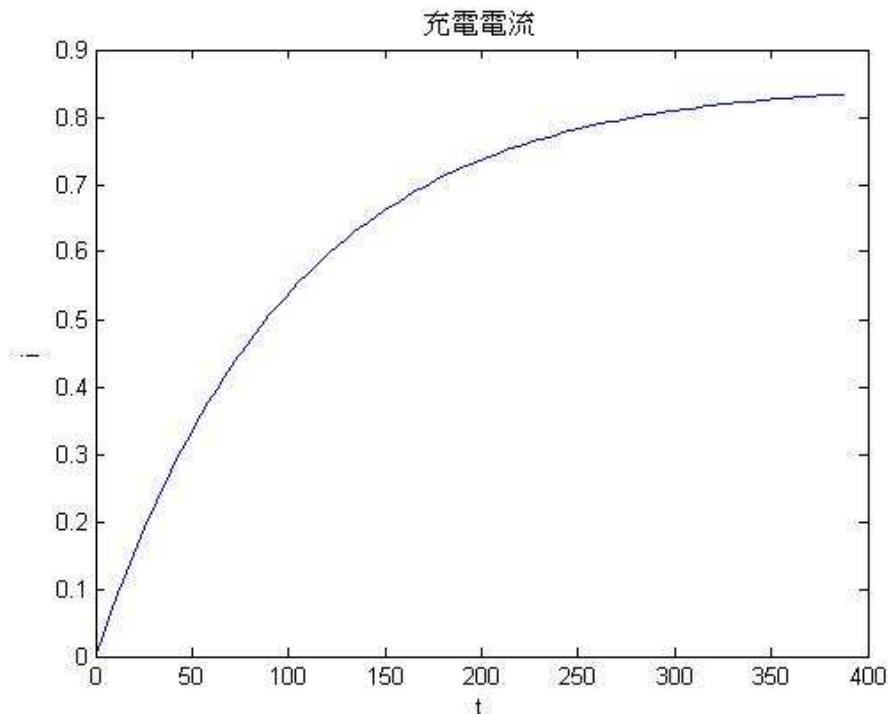
```
x=linspace(0.05,387.15,100); %設 x 軸的變數 (0.05-387.15 之間分取 100 個點) 來  
作圖  
i=((100-8)/(100+8))*(1-(exp(-1*((x*(1+(8*0.01)))/(100+(8*1)))))); %運  
用 x 的變數代入該 i 公式  
plot(x,i); %進行二維平面描點作圖  
title('充電電流'); %圖形的標題  
xlabel('t'); % x 軸的說明  
ylabel('i'); % y 軸的說明
```



圖(9) RL 充電電流

4. RL 放電可由下面的公式探討：

電感器放電電壓 $V_L(t) = -V_R(t) = -E \cdot e^{-\frac{t}{L/R}}$ 伏特

電阻器端電壓 $V_R(t) = i(t) \cdot R = E \cdot e^{-\frac{t}{L/R}}$ 伏特

放電電流 $i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{L/R}}$ 安培

時間常數 $\tau = RC$ 秒

時間常數 $\tau \rightarrow$ 設成時間(t)為變數 x

 運用以下設定來進行 E , R , C 值的設定。

$$E=100-(座號*1)=100-8=92$$

$$R=100+(座號*1)=100+8=108$$

$$L=1+(座號*0.01)=1.08$$

4.1. 放電電壓電感器

運用以上公式導出下列數值來進行分析：

先運用 Excel 來設計變數 x (時間)大小以推出合理和圖形，再運用 MATLAB 來進行繪圖時，取分點有些許不用，Excel 為 0.05-387.15 以間距 3.95 來去分點進行分析，而 MATLAB 是 0.05-387.15 之間，取了 0.05 與 387.15 再取兩數之間的 98 個值來作分點進行分析，這就是利用 Excel 與 MATLAB 之間的作圖的些許(值)不同。

表(10) RL 放電的 xy 軸座標之 VL 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)


設定間距為 3.95

設定 x 為變數 t (時間)，並取 100 的數值來進行分析

x 軸為 t (時間)	y 軸為 VL
0.05	-91.96057087
4	-88.8984782
7.95	-85.93834674
11.9	-83.07678141
15.85	-80.31050016
...	...
387.15	-3.3287649

VL 的 MATLAB 程式
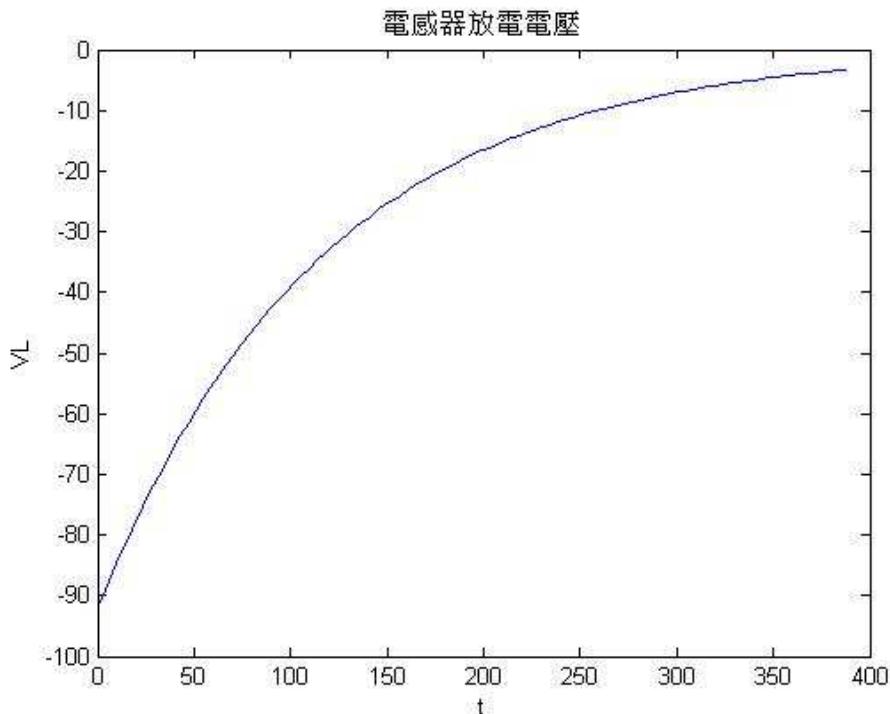
```
x=linspace(0.05,387.15,100); %設 x 軸的變數 (0.05-387.15 之間分取 100 個點)
來作圖
L =(-1*(100-8))*(exp(-1*((x/(1+(8*0.01)))/(100+(8*1))))); %運用 x 的
變數代入該 VL 公式
plot(x,L); %進行二維平面描點作圖
xlabel('t'); %圖形的標題
ylabel('VL'); % y 軸的說明
title('電感器放電電壓'); % x 軸的說明
```



圖(10) RL 放電電感電壓

4.2. 電阻器端電壓


表(11) RL 放電的 xy 軸座標之 VR 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

x 軸為 t (時間)	y 軸為 VR
0.05	91.96057087
4	88.8984782
7.95	85.93834674
11.9	83.07678141
15.85	80.31050016
...	...
387.15	3.3287649

設定間距為 3.95
設定 x 為變數 t(時間), 并取 100 的數值來進行分析

VR 的 MATLAB 程式
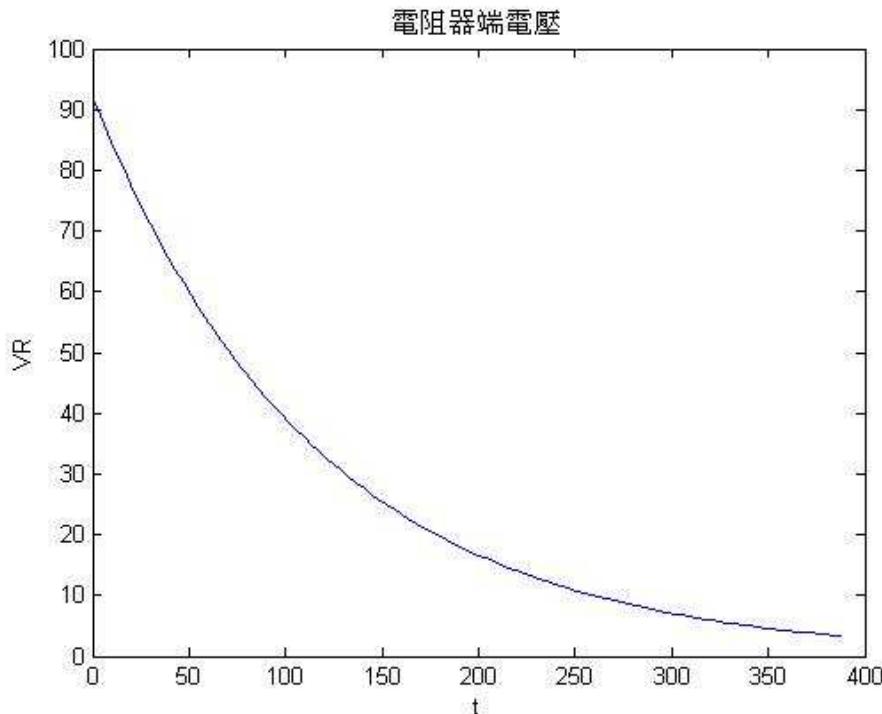
```
x=linspace(0.05,387.15,100); %設x軸的變數(0.05-387.15之間分取100個點)來作圖  
R=(100-8)*(exp(-1*((x/(1+(8*0.01)))/(100+(8*1))))); %運用 x 的變數代入該 VR 公式  
plot(x,R); %進行二維平面描點作圖  
title('電阻器端電壓'); %圖形的標題  
xlabel('t'); % x 軸的說明  
ylabel('VR'); % y 軸的說明
```



圖(11) RL 放電電阻器端電壓

4.3. 放電電流

表(12) RL 放電的 xy 軸座標之 i 的數值設定
(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)


設定間距為 3.95

設定 x 為變數 t(時間), 并取 100 的數值來進行分析

x 軸為 t (時間)	y 軸為 i
0.05	0.851426032
4	0.851426032
7.95	0.786751647
11.9	0.756280719
15.85	0.726989932
...	...
387.15	0.017741608

i 的 MATLAB 程式：
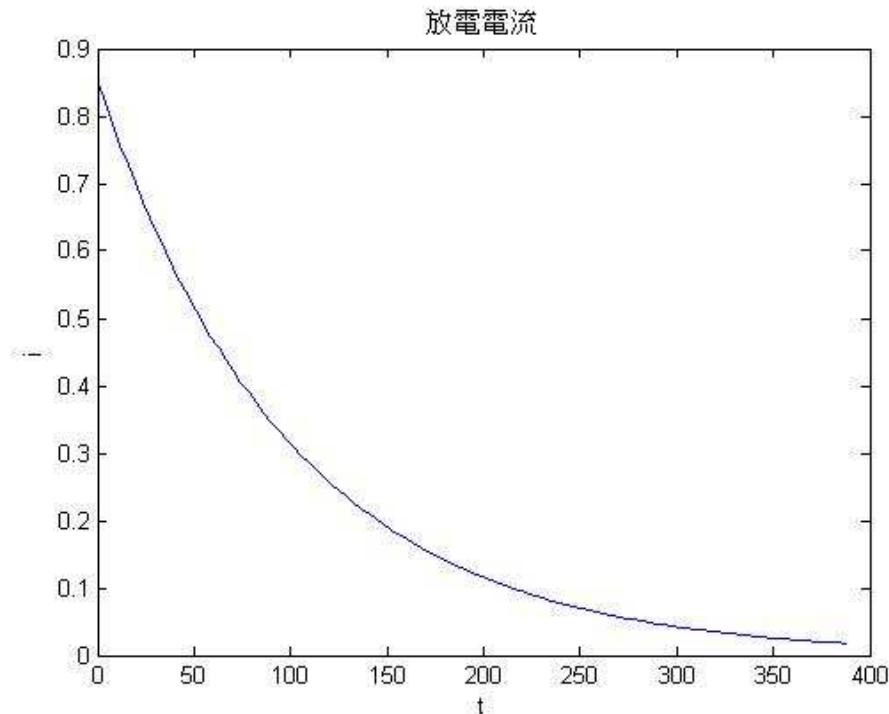
```
x=linspace(0.05,387.15,100); %設 x 軸的變數 (0.05-387.15 之間分取 100 個點)
來作圖
i =((100-8)/(100+8))*(exp(-1*((x*(1+(8*0.01)))/(100+(8*1)))));%運用 x 的
變數代入該 i 公式
plot(x,i); %進行二維平面描點作圖
title('放電電流'); %圖形的標題
xlabel('t'); % x 軸的說明
ylabel('i'); % y 軸的說明
```



圖(12) RL 放電電流

5. L-C 串聯電路可由下面的公式探討：

電容阻抗之絕對值： $X_C = \frac{1}{\omega C}$

電感阻抗之絕對值： $X_L = \omega L$

阻抗值之絕對值： $Z = \sqrt{(X_L + X_C)^2} = |X_L - X_C|$ (Ω ,歐姆)

諧振頻率： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (Hz,赫茲)

諧振角頻率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (rad/s, 弧/秒)

角頻率： $\omega = 2\pi f$ (rad/s, 弧/秒)

頻率： $f = \frac{\omega}{2\pi}$ (Hz,赫茲)

■ L-C 串聯電路

當 $f < f_0$ 時，電抗 $X_L < X_C$ ，電路呈電容性。

當 $f = f_0$ 時，電抗 $X_L = X_C$ ，電路呈諧振現象。

當 $f > f_0$ 時，電抗 $X_L > X_C$ ，電路呈電感性。

■ 運用以下設定來進行 C,R 值的設定。

$$C=0.01+(\text{座號}*0.001)=0.01+(8*0.001)=0.018 \text{ (法拉)}$$

$$L=0.1-(\text{座號}*0.001)=0.1-(8+0.001)=0.092 \text{ (亨利)}$$

運用以上公式導出下列數值來進行分析：

先運用 Excel 來設計變數(ω)大小以推出合理和圖形，因為 $\omega=0$ 會出現 $1/0$ 的不合理情況，所以利用 Excel 設計時我用了 2-200 來設計，所以在 MATLAB 的時候也是由 2-200 的值，再取 98 個分點，這樣才不會出現不合理情況，得以完成了 L-C 串聯電路的分析。

表(13) L-C 串聯電路的 xy 軸之數值設定

(座號的改變會影響變數的間距與總數大小)

設定間距
為 2
設定 ω 為變
數並取 100
的數值來
進行分析

ω	f(每秒)	C	L	X_C	X_L	Z
2	0.31831	0.018	0.092	27.77778	0.184	27.59378
4	0.63662	0.018	0.092	13.88889	0.368	13.52089
6	0.95493	0.018	0.092	9.259259	0.552	8.707259
8	1.27324	0.018	0.092	6.944444	0.736	6.208444
10	1.591549	0.018	0.092	5.555556	0.92	4.635556
...
200	31.83099	0.018	0.092	0.277778	18.4	18.12222

x 軸 y 軸


MATLAB 程式如下：

```

L=(0.1-(8*0.001)); %設電感的值
c=(0.01+(8*0.001)); %設電容的值
x=linspace(0,200,100); %設 $\omega$ 為變數x, (0-200之間分取100個點) 來作圖
f=(x/(2*pi)); %運用 $\omega$ 與f的關係, 列出式子
Xc=(x*c).^-1; %運用 $X_c$ 與 $\omega$ 的關係, 列出式子
XL=x*L; %運用 $X_L$ 與 $\omega$ 的關係, 列出式子
Z=abs(XL-Xc); %運用Z與 $X_L$ 和 $X_c$ 的關係, 列出式子取絕對值


plot(f,Xc,f,XL,f,Z);%運用頻率為 x 軸, y 軸為  $X_c$ 、 $X_L$  和 Z, 進行二維平面描點作圖
title('LC 串聯電路的阻抗-頻率曲線圖'); %圖形的標題
legend('Xc','XL','Z'); %多條曲線說明
xlabel('f'); % x 軸的說明
ylabel('Z'); % y 軸的說明

```

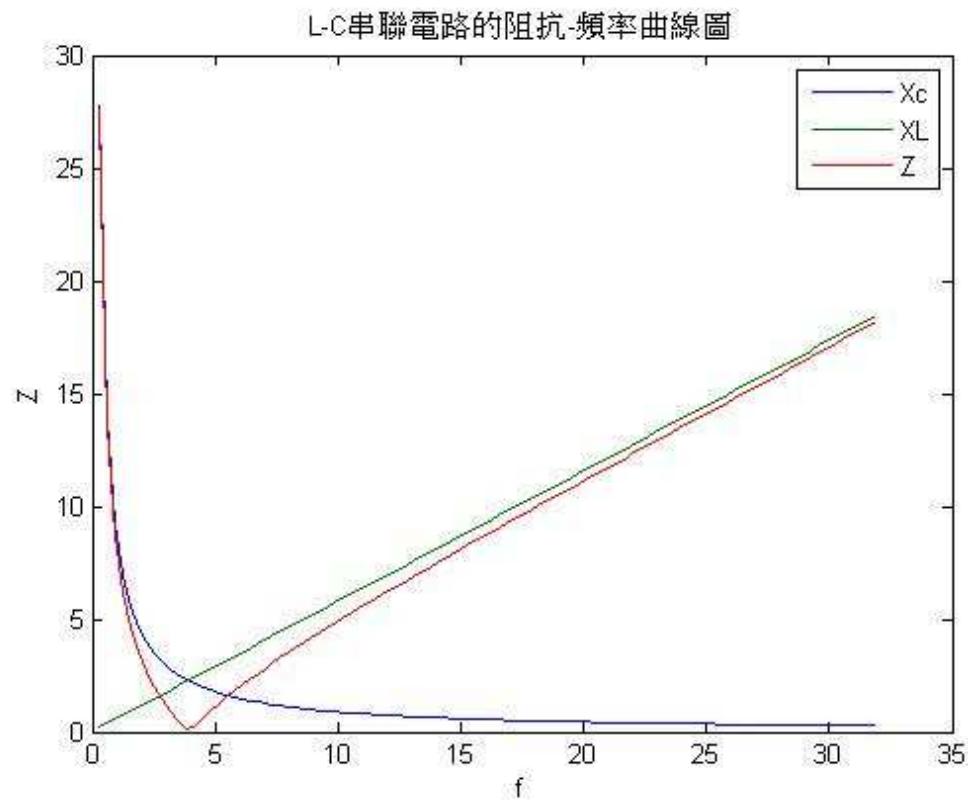

圖(13) LC 串聯電路的阻抗-頻率曲線圖

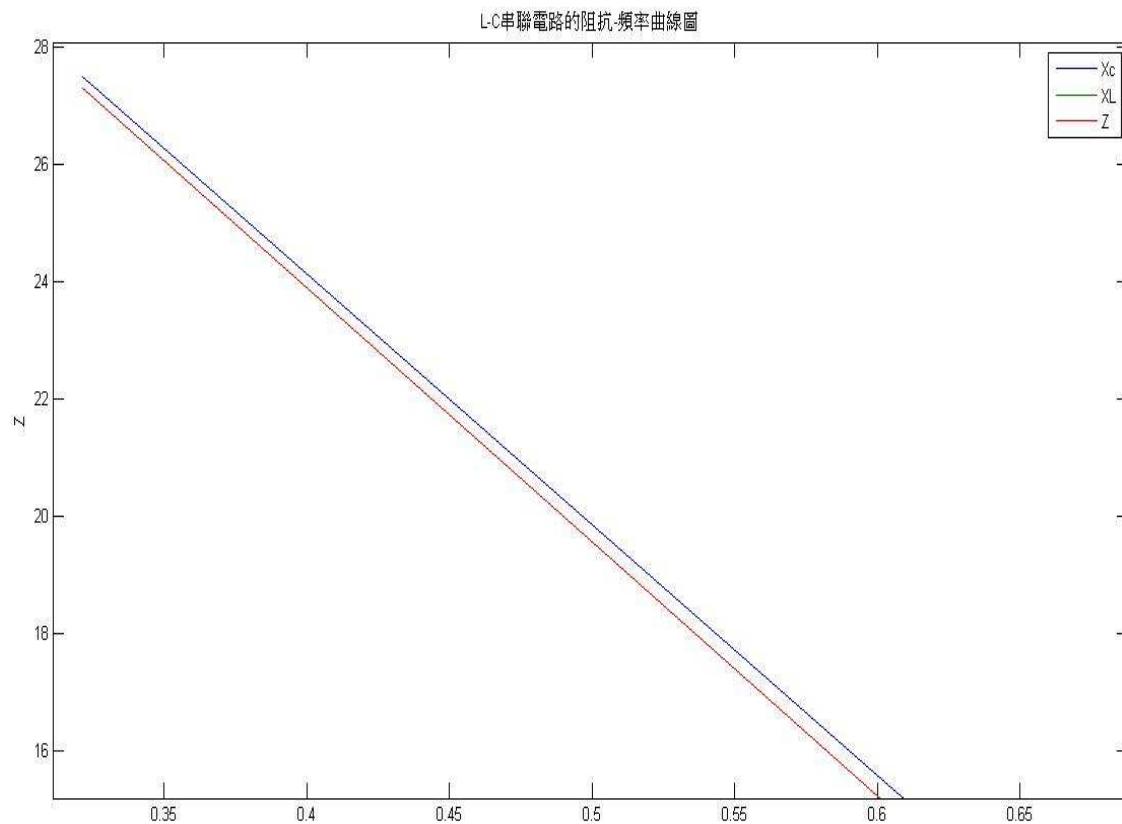再把分析圖放大，可發現 X_C 不會大過 Z 的絕對值。因 X_C 的值在 Z 的絕對值里，不可能超過 Z 。



圖(14) X_C 與 Z 放大圖



參考文獻

1. James W.Nilsson, *Electric Circuits 9e*, Ninth Edition, pp196-226,
高立圖書有限公司,2012.
2. Douglas C.Giancoli, *Physics for Scientists & Engineers*,Fourth
Edition, pp790-799,Pearson Prentice Hall,2008.
3. 張智星 ,*MATHLAB 程式設計入門篇* ,3-2 - 3-24 頁 , 基峰 , 2012.

